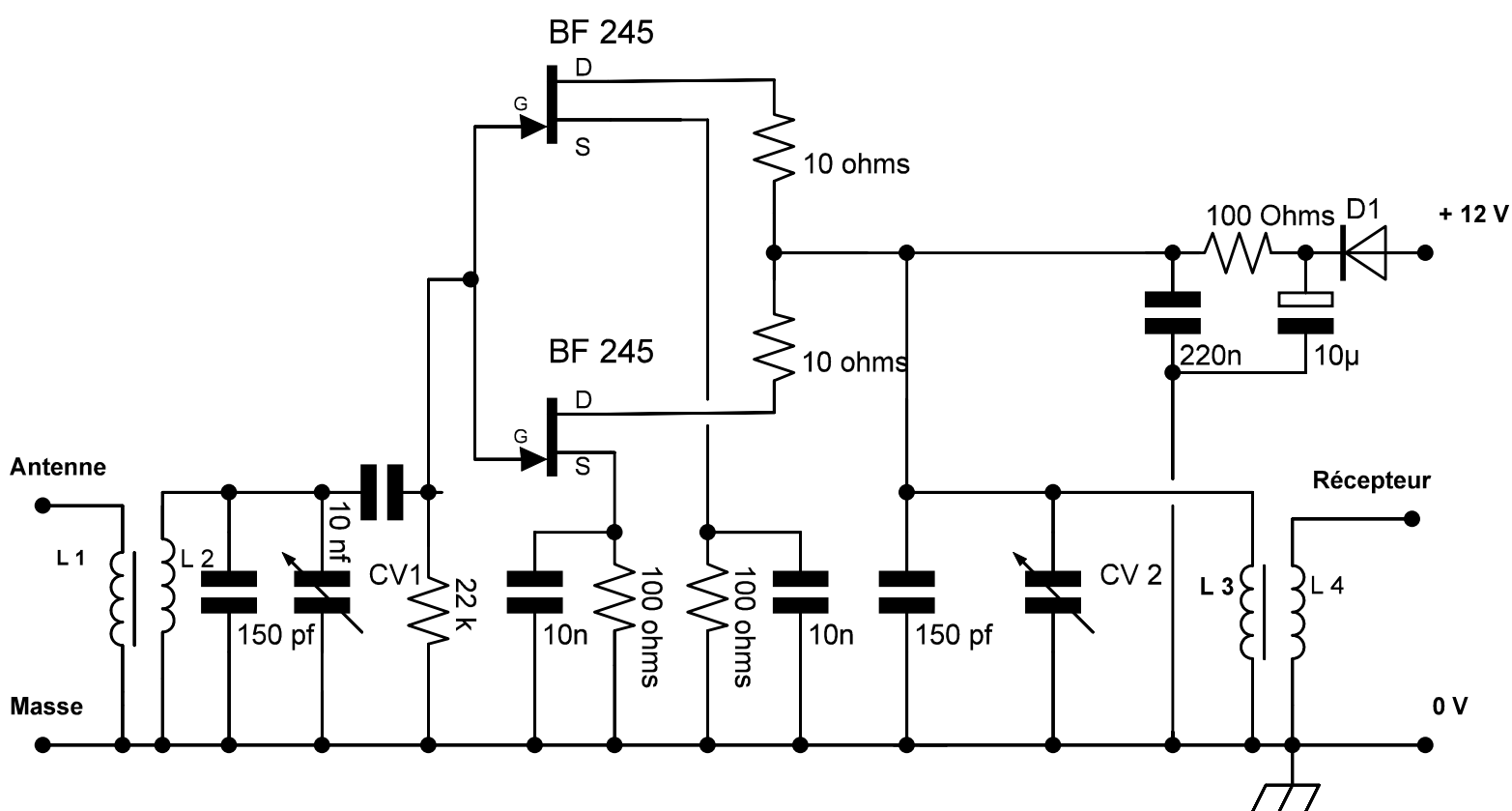


PREAMPLIFICATEUR RECEPTION 7 Mhz



L2= L3= 26 Tours sur tore T 37-2 Fil 4/10 CV 1=CV2=60 à 90 pf

L1= L4= 6 Tours bobinés en sens inverse Fil 3/10 isolé D 1 = 1N4007